

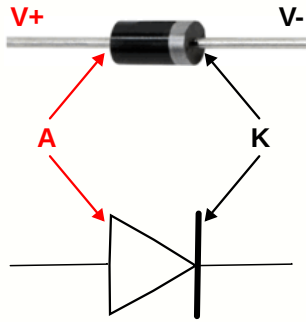



## Polarización directa

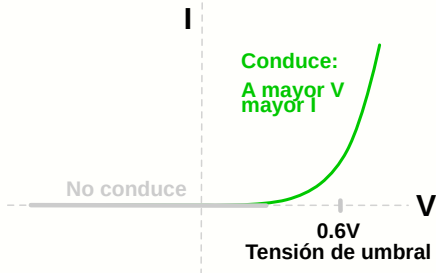


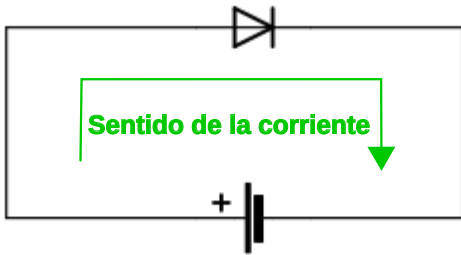
Sentido de circulación de corriente  
Interruptor cerrado



## Polarización inversa

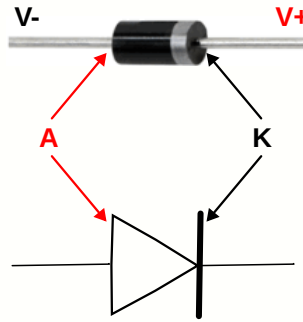

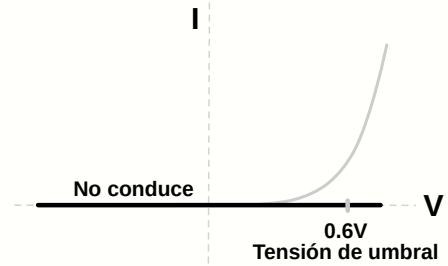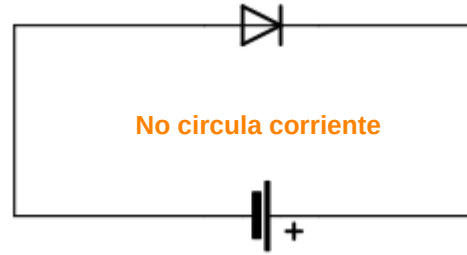No hay circulación de corriente  
Interruptor abierto



## Característica tensión / corriente

